

1. Vacuum: $\epsilon_r = 1$

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{d}$$

$$C_{nom} = \frac{(8.854)(1)(1 \times 10^{-3})^2}{2 \times 10^{-6}} = 4.427 \text{ pF}$$

$$C_{max} = \frac{(8.854)(1)(1 \times 10^{-3})^2}{1 \times 10^{-6}} = 8.854 \text{ pF}$$

$$C_{min} = \frac{(8.854)(1)(1 \times 10^{-3})^2}{3 \times 10^{-6}} = 2.951 \text{ pF}$$

$$2. V_{oc_{nom}} = \frac{-10(3p)}{10p} = -3V$$

$$V_{oc_{max}} = \frac{-10(5p)}{10p} = -5V$$

$$V_{oc_{min}} = \frac{-10(2p)}{10p} = -2V$$

$$3. f = \frac{0.455}{RC}$$

$$f_{c_{nom}} = \frac{0.455}{(3 \times 10^{-12})(100,000)} = 1.517 \text{ MHz}$$

$$f_{c_{max}} = \frac{0.455}{(5 \times 10^{-12})(100,000)} = 910 \text{ KHz}$$

$$f_{c_{min}} = \frac{0.455}{(2 \times 10^{-12})(100,000)} = 2.275 \text{ MHz}$$

$$4. \bar{V}_in = 10V$$

$$\text{Case 1: } C_1 = C_2 = 3 \text{ pF}$$

$$\bar{V}_0 = \frac{10C_1}{C_1 + C_2} = \frac{10(3)}{3+3} = 5V$$

$$\text{Case 2: } C_1 = 2 \text{ pF}, C_2 = 5 \text{ pF}$$

$$\bar{V}_0 = \frac{10C_1}{C_1 + C_2} = \frac{10(2)}{2+5} = 2.86V$$

Case 3: $C_1 = 5\text{pF}$, $C_2 = 2\text{pF}$

$$V_0 = \frac{10C_1}{C_1 + C_2} = \frac{10(5)}{5+2} = 7.14\text{V}$$

5. $R_{eq} = \frac{1}{fC}$

$$C_{min} = 2\text{pF} \rightarrow R_{eq} = \frac{1}{(250,000)(2 \times 10^{-12})} = 2\text{M}\Omega$$

$$C_{nom} = 3\text{pF} \rightarrow R_{eq} = \frac{1}{(250,000)(3 \times 10^{-12})} = 1.33\text{M}\Omega$$

$$C_{max} = 5\text{pF} \rightarrow R_{eq} = \frac{1}{(250,000)(5 \times 10^{-12})} = 800\text{K}\Omega$$

6. $\tau = 0.693RC$

$$\tau_{C_{min}} = 0.693(250,000)(2 \times 10^{-12}) = 0.347\mu\text{s}$$

$$\tau_{C_{nom}} = 0.693(250,000)(3 \times 10^{-12}) = 0.520\mu\text{s}$$

$$\tau_{C_{max}} = 0.693(250,000)(5 \times 10^{-12}) = 0.866\mu\text{s}$$